 


Comparateur de différence :

Différence de deux valeurs booléennes A et B (Sortie à 1 si différence)

Etape 1 : Table de vérités

 
	A	B	S
Ligne 1	0	0	0
Ligne 2	0	1	1
Ligne 3	1	0	1
Ligne 4	1	1	0

**Etape 2 :** Ecriture Algébrique ($S = f(a, b)$)

$$S = \text{Ligne 2} + \text{Ligne 3}$$


$$S = [(A = 0) \text{ ET } (B = 1)] \text{ OU } [(A = 1) \text{ ET } (B = 0)]$$

$$S = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

Etape 3 : Réalisation du circuit

Simplification des fonctions binaires :

		A	B	S
/ A	{	0	0	
		0	1	
A	{	1	0	
		1	1	

 

S		A	
		0	1
B	0		
	1		

L'agencement dans les tableaux doit se faire selon un ordre (Voir Page 13) pour que les termes soient logiquement adjacents (00, 01, 11,10)

Et les colonnes des extrémités étant logiquement adjacentes, elles doivent être vues comme étant géométriquement adjacentes.

00	01	11	10
└──────────────────┘			

Exemple : (Page 14)

$F(a,b,c)$ est vrai si $A.B.C = 1$ OU $A./B.C = 1$

Si dans le tableau on obtient deux UN l'un à côté de l'autre, on peut simplifier \Rightarrow On supprime la variable qui change.

Page 15

$F(a, b, c) = A + /A.C$

$F(a, b, c) = C + A./C$

$F(a, b, c) = A + C$

Codage / Décodage / Transcodage :

Bits : Position binaire

Transcodage : Passage d'un code à un autre (Exemple : UC → Ecran)


Les différents codes :

- BCD
- AIKEN (Symétrie)
- Code Excédent (Auto-complémentaire)

Décodeurs :

C'est un circuit qui actionne seulement une sortie

Décodeur 2.4

 


L'Unité Arithmétique et Logique est incluse dans l'Unité Centrale

Addition binaire : $1 + 1 = 0$ et retenu de 1

$1 + 1 =$ Somme 0 et Retenu 1

La représentation des nombres négatifs

 

La représentation en complément à 2 :

$$N = 10$$

$$E = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$$

$$CV(X) = -X$$

$CV(X)$ soit appartenir à E

$$-X = (10 - X) \text{ modulo } 10$$

Complément restreint


$$N = 2$$

$$E = \{ 0, 1 \}$$

Complément restreint d'un nombre binaire :

$$\begin{array}{r}
 100011 \quad +35 \\
 011100 \\
 + \quad \quad \quad 1 \\
 \hline
 11101 \quad -35
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 100011 \\
 + \quad 011100 \\
 \hline
 100000 \\
 1000000 \text{ modulo } = 0
 \end{array}$$

 Aiguillage convergent par l'utilisation d'un ETSi $C = 1$, l'information peut passerSi $C = 0$ pas de passage**Multiplexeurs (P. 48)**


N voies en entrée

1 voie en sortie

Le canal A désigne le bus qui doit avoir l'accès.

On y délivre une adresse binaire.

Le circuit doit activer les commandes à 1 du bus désigné par A et doit mettre 0 pour les commandes des autres bus d'entrées.

 Multiplexeurs à deux voies**A est constitué d'un seul fil.**

Deux bus d'entrées

Si A contient 0 alors $C0 = 1$ et $C1 = 0$ Si A contient 1 alors $C0 = 0$ et $C1 = 1$


A	C0	C1
0	1	0
1	0	1

INFORMATIONS

« Troisième éta »

{ 0 , 1 Rien »}


Etats d'information

 Source de courant

Il faut intercaler un dispositif permettant de « couper » le courant sur le fil

C	S
0	HI
1	L

Il faut qu'il n'y est plus de courant (Haute Impédance)

 Loi d'ohm $V = RI$

Pour qu'il n'y est plus de courant il faut amener un courant qui est une intensité presque nulle.

 $I = V / R$, On observe que pour diminuer la valeur de I on doit prendre un $R \gg 1$ Cet outil est appelé le « Buffer trois états » (p. 53) dans lequel lorsque $C = 0$ il n'y a pas de courant.**Les Buffers trois états et 3 états inverses ne peuvent pas se construire à partir de porte NAND**

Théorème de l'information / Théorème de l'automate

{ 0 , 1 } / Rien

Information / Etat technologique

Caractérisée par un couran


LOGIQUE SEQUENTIELLE :

Rappel :


Combinatoire : A **une** fonction d'entrée on associ **une** valeur de sortie

Variable primaire

Variable secondaire

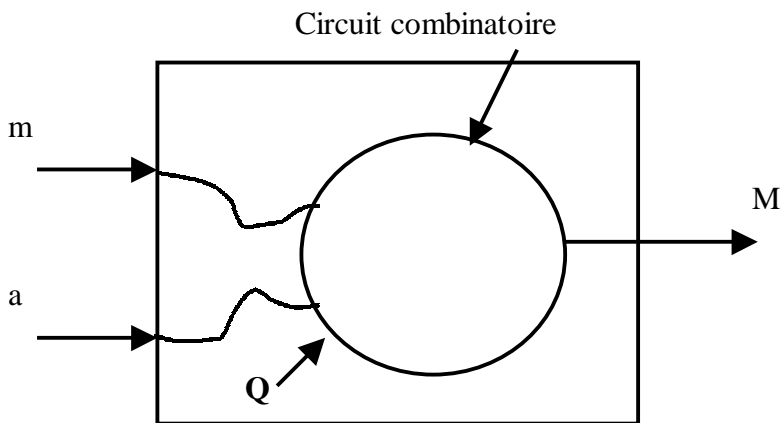

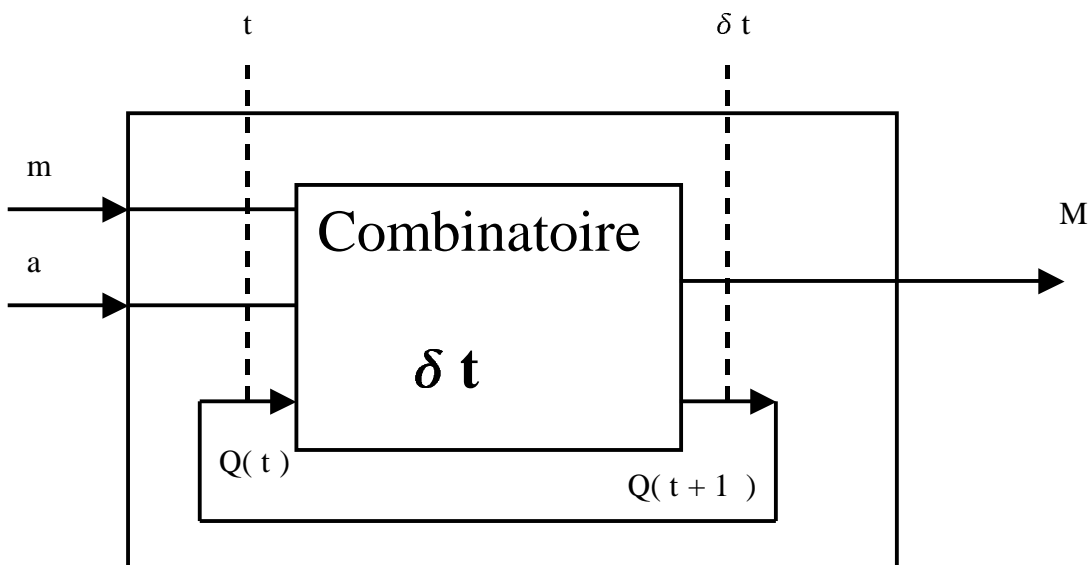C'est le circuit lui-même qui gère la variable Q . Concept de boucle Autogestion



Un circuit séquentiel est un circuit combinatoire avec une ou plusieurs sorties qui viennent sur les entrées. Autogestion des états internes.

		m . A			
		0	1	11	10
Q(t)	0	0	0	-	1
	1	1	0	-	1

$$M = Q(T + 1) = m + /a.. Q(t)$$

Circuit séquentiel :
circuit combinatoire

 


Tableau de vérité périodique : Temps de traversée du circuit


Les bascules

Bascule R / S

On bascule d'un état à un autre (Bistable : on peut mettre deux états stables)

Que se passe-t'il si je met $R = S = 1$
 $Q(T + 1) = 0$

 Le passage de 11 à 00 n'est pas synchronisé (La notion de simultanéité n'existe pas)



On regarde les états de façon continue

Concept de synchronisation

Deux types de circuit :

- Asynchrone
- Synchrone (On ajoute un autre signal qui donne les tops (moment durant lesquels on observe l'état des entrées)

Le laps de temps durant lequel on observe les états doit être très court


Front montant / Front descendant : Espace de temps le plus petit possible

Circuit actif sur front montant

Circuit actif sur front descendant

Dans les deux cas c -dessus, on regarde l'état des entrées durant la front.

Bascule JK à partir d'un RS

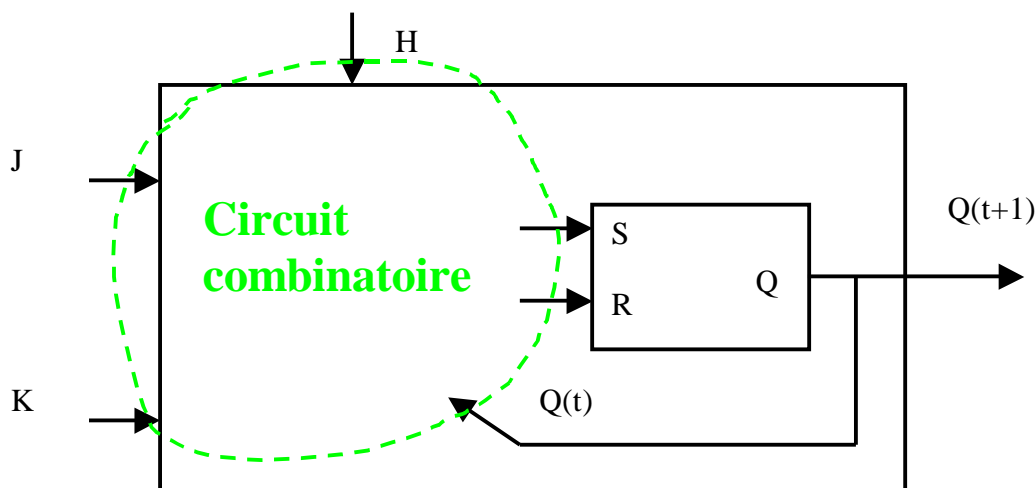

Q(t)	S	R	Q(t+1)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	0	-	0
1	-	0	1

		K Q(t)			
		00	01	11	10
HJ	S	00	01	11	10
	00				
	01			1	
	11			1	
10		-	1	-	

$$S = H \cdot J \cdot \bar{Q}(t)$$

$$R = H \cdot K \cdot Q(t)$$

Circuit asynchrone:

On regarde en continu le signal

Circuit synchrone :

On regarde à intervalle régulier (discret)

On ajoute un signal appelé horloge

Un front est le plus petit espace de temps où il se passe « quelque chose »

⇒ Signal électrique sous états : Haut, Bas, Front Montant, Front Descendant.

Une horloge est à UN sur un front.

		K Q(t)			
	S	00	01	11	10
HJ	00		-	-	
	01			-	
	11	1	-	0	1
	10	0	-	0	

$$S = H . J . / Q(t)$$

		K Q(t)			
	S	00	01	11	10
HJ	00	-			-
	01	-			-
	11			1	
	10	-		1	-


$$R = H . K . Q(t)$$

Le comptage :

On utilise des bascules T (Modulo T)

Compteur synchrone :

Avec deux bascules on compte de 0 à 3.

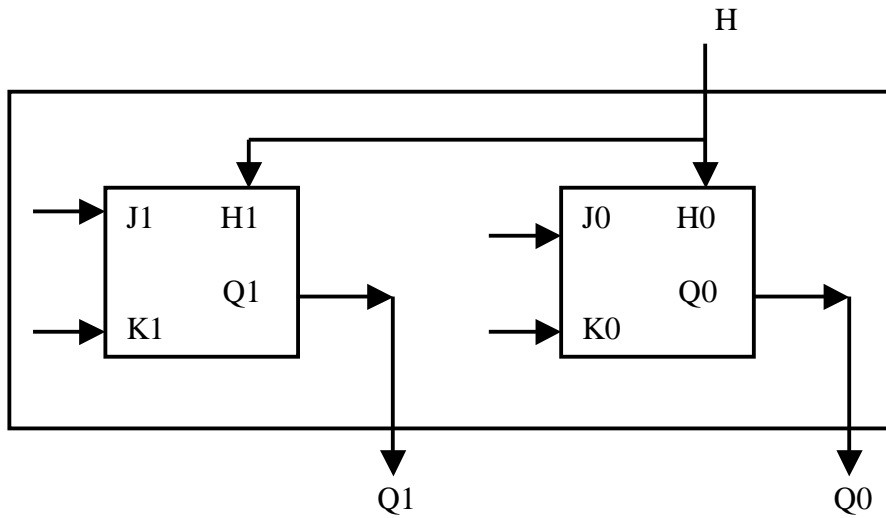

Q0(t)	J0	K0	Q0(t + 1)
0	1	0	1
	1	1	
1	0	1	0
	1	1	

Q1(t)	J1	K1	Q1(t + 1)
0	0	0	0
	0	1	
0	1	0	1
	1	1	
1	0	0	1
	1	0	
1	0	1	0
	1	1	

Mémoire Ensemble de récipients tous identiques numérotés de 0 à N-1

Octet : 8 bits

- La taille d'un mot : p bits
- Capacité de la mémoire : $N * p$
avec $N = 2^n$ où n est le nombre de fil du bus d'adresse

$$128 \text{ M} : 2^7 \cdot 2^{20} = 2^{27} \quad 27 \text{ fils pour adresser } 128 \text{ M}$$

p : taille du bus de données

Pour une mémoire de 64 k + 1

Bus de données = 1 fil

$$2^6 \cdot 2^{10} = 2^{16} \quad 16 \text{ fils d'adresse}$$

32 M * 4

Bus de données de 4 fils d0 → d3


$$32 \text{ M} = 2^5 \cdot 2^{20} = 2^{25} \quad 25 \text{ fils d'adresse}$$

1 G * 8

8 fils sur le bus de données

30 fils pour le bus d'adresse

Deux types de mémoires :

 

ROM (Voir page 80)


 
 
 


Schéma d'une mémoire :**Construction d'un mot de 4 bits**

Résumé mémoire :

1. Cellule élémentaire de mémoire :

 


CS	R / W	
1	1	Lecture
1	0	Ecriture
0	-	mémorisation

Buffer trois Etats : Permet de limiter les circuits logiques

2. Mot mémoire : Rassemble des cellules élémentaires commandées en parallèle.

 3. Boîtier mémoire : Regroupement d'un grand nombre de mot mémoire



4. IMPRESSION / ASSEMBLAGE

$$A = qN + r$$

r : Adresse dans le boîtier

q : Numéro du boîtier

Langage symbolique / Langage machine :

Il faut adapter le Langage de Haut niveau au langage machine.

Instruction machine

$A = B + C$ (Une opération + ; des données : A, B, C)
 Source Destination
 $B + C \rightarrow A$ (+ ; B ,C ,A)

Notions de statut :

- Variables
- Constantes

Pour distinguer $A = B + C$ de $A = B + \text{Constante}$, on utilise le statut

$A = B + C$ est codé

1	+	B	C	A
---	---	---	---	---


$A = B + 13$ est codé

1	+	B	13	A
---	---	---	----	---

Instruction machine :

Un octet

L'adresse est portée par deux octets @Ah et @Ab car on a une mémoire de 64 ko. Les constantes sur un octet.

 Exemple :

0B00

0B05

Décryptage :

2 : Statut ($X = Y$ opérateur Constante)
 A : Code de multiplication ($X = Y * \text{Constante}$)
 0B12 : Adresse de Y (Valeur à l'adresse 0B12 : \$1E = 30)
 13 : Constante (19)
 A1F3 : Adresse de X

$30 * 19 \rightarrow$ A l'adresse \$A1F3

Notion d'étiquette :

(Vers ET) \Rightarrow Rupture de Séquence

Associations :

- Les objets ont des emplacements en mémoire
- Toute instruction virtuelle a une correspondance dans la mémoire
- La Source est située avant la destination dans les instructions machines (Car avant de manipuler les données il faut connaître l'opération que l'on doit réaliser.

Programme :

10 05 05 05 20 1A 2B AF 0C 42 1A 2B AF 0C 33 05 05 01 05 05 67 05 05 00 00 09 00 1C

@ Val1 : \$ 05 05

Val1 ← 05

@Val2 : \$ 1A 2B


@Val3 : \$ AF 0C

B → C


B + C → C (@ \$00 09)

A - 1 → A


SI A ≠ 0 VERS @ \$00 09

 Cellule élémentaire de mémoire :

Registres : (Il faut avoir une entrée et une sortie décalée pour la mémoire)

 Modèle utilisé

e : Ecriture et l : Lecture

 

Création d'un compteur permettant d'atteindre tout l'espace mémoire
 (⇒ 16 fils en sortie car 64 ko de mémoire)



INIT est utilisé pour mettre les valeurs qui sont sur E15,...,E0 dans le compteur

Registres accumulateurs (8 bits)

Bus de données de 8 bits

Registre d'états (Retenue, NULL, >, <, =, ...)

Si opération logique alors le résultat est dans RE


Si opération arithmétique résultat est dans Accumulateur

Registre instruction :

Il faut stocker le statut et l'opération dans un registre car ces deux valeurs commencent chaque programme.

 On les stocke dans le registre instruction qui doit contenir le statut et l'opérati



Comment est lu un programme ?

Un programme est une suite d'instructions dans la mémoire. Pour lire un programme il faut avoir l'adresse de début de programme et ensuite il faut lire de case en case.

Donc le bus adresse doit avoir un compteur (Program counter) modulo 64 Ko pour se déplacer case par case dans la mémoire.

Dans le cas d'instruction « Vers », il faut mettre l'adresse de l'étiquette dans le compteur (celle-ci est contenue sur deux octets)

Il y a donc changement de niveau : niveau des données → niveau des adresses.

Il faut stocker chaque « morceau » de l'adresse grâce à deux accumulateurs de 8 bits avec pour chacun une entrée et une sortie.

Il s'agit d'un pointeur d'adresse de programme ou d'un registre d'adresse de programme.

La sorties des accumulateurs sont synchronisées pour initialiser le compteur ordinal.

Exemple :

32 αBh αBb 13 αAh αAb

Il faut un lien entre les cases d'adresse et les cases contenant les valeurs

Il faut donc ajouter deux registres pour stocker l'adresse (Exemple : αBh , αBb) ils se situent entre le bus de données et le bus d'adresse) : Appelé RAD (Registre Adresse de données)

Langage de déroulement :

32	@Bh	@Bb	13	@Ah	@Ab
----	-----	-----	----	-----	-----

Lecture de PC (l_{pc})
 L'adresse sort sur le bus d'adresse
 CS mémoire
 Ouverture de la mémoire en lecture
 32 sur le bus de données
 RI ouvert en écriture

} **l_{pc}** **Csmem** **R/W** **l_{RI}**

Inc PC ← Incrément du PC

l_{pc} **Csmem** **R/W** **eRADP**

(lecture PC Sélection mémoire en lecture écrit dans RAD la partie Haute)

IncPC

l_{pc} **Csmem** **R/W** **eRADPb**

...

Codage du Statut des Instructions Machines :

A := Cte	1	10	Cte	@Ah	@Ab				
A := B	2	20	@Bh	@Bb	@Ah	@Ab			
A := B Opa Cte	3	3 -	@Bh	@Bb	Cte	@Ah	@Ab		
A := B Opa C	4	4 -	@Bh	@Bb	@Ch	@Cb	@Ah	@Ab	
Vers ET	5	5 -	@Eh	@Eb					
Si A Opl Cte Vers ET	6	6 -	@Ah	@Ab	Cte	@Eh	@Eb		
Si A Opl B Vers ET	7	7 -	@Ah	@Ab	@Bh	@Bb	@Eh	@Eb	

Opa : Opération arithmétique

Opl : Opération logique

Cte : Constante

Codage des Opérations Arithmétiques et Logiques :

+	-	*	/	=	!=	>	<	>=	<=
2	3	4	5	6	7	8	9	A	B